



universidade
de aveiro

Projeto Final de LSD


Modelação de um processador simplificado

Índice

| | |
|--|----|
| Introdução..... | 1 |
| Fase 1 | 2 |
| Estrutura do DataPath..... | 2 |
| PC..... | 2 |
| IMemory | 2 |
| Registers | 2 |
| ALU | 3 |
| DMemory | 3 |
| SignExtend..... | 4 |
| Multiplexers 2:1 | 4 |
| DataPath..... | 4 |
| Validação dos blocos | 6 |
| Execução do Registers..... | 6 |
| Execução do DMemory | 7 |
| Execução do ALUN | 7 |
| Execução do IMemory..... | 7 |
| Execução do PC | 8 |
| Fase 2 | 9 |
| ControlUnit..... | 9 |
| Máquina de estados do ControlUnit..... | 9 |
| Execução do ControlUnit..... | 11 |
| Fase 3 | 12 |
| Execução do Processador..... | 12 |
| Fase4 | 13 |
| Planeamento | 13 |
| Execução da fase 4 | 13 |
| Conclusão | 14 |

Introdução

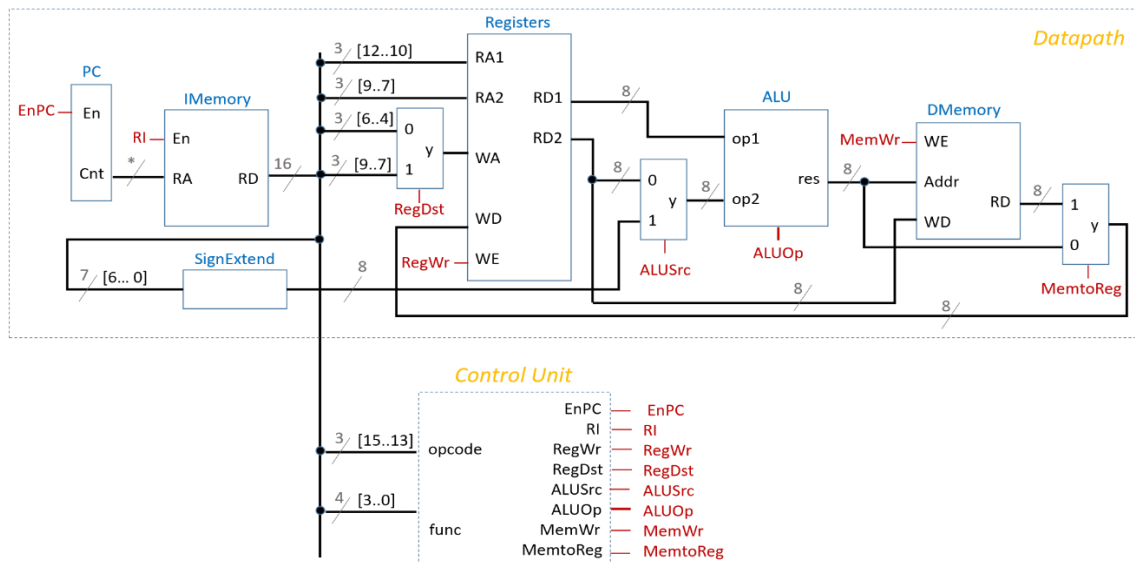Este projeto tem como objetivo modelar um processador com base na linguagem VHDL. Foi-me disponibilizado um diagrama com todos os blocos necessários para o funcionamento deste processador.



Para desenvolver e executar o projeto, concebi, no programa Quartus, cada bloco de acordo com o solicitado e, de seguida, liguei-os, de forma a obter um processador funcional. Esse processado é todo ele parametrizável. Por defeito, o processador contém um máximo de 8 instruções de 16 bits na sua ROM (IMemory) e pode armazenar até 256 palavras de 8 bits na sua RAM (DMemory).

Fase 1

Estrutura do DataPath


PC

- Contador que guarda um endereço, inicialmente de 3 bits, pois é parametrizável, da próxima instrução a ser executada.




IMemory

 - Memória ROM que guarda as instruções que podem ser executadas pelo programa.
- A quantidade de instruções pode ser alterada.
- Cada instrução consiste numa palavra de 16 bits.
- Recebe um endereço (RA), que é transmitido pelo PC.




Registers

- Registo que contém até 8 palavras (parametrizável) de 8 bits cada.
- A palavra que se encontra no endereço 0 será sempre igual a 0, não podendo ser alterada posteriormente.
- Recebe instruções para ler dois endereços (RA1 e RA2), uma para escrever um endereço (WA) e uma para escrever uma palavra de 8 bits (WD) no endereço WA.
- Os outputs (RD1 e RD2) são palavras de 8 bits guardadas nos endereços RA1 e RA2 respetivamente.

 

ALU

 - Bloco que contém as operações lógicas e aritméticas.
- Recebe duas palavras de 8 bits e uma instrução que “dirá” qual das funções executar.
- O op1 e o op2 são as palavras recebidas e o res é o resultado das duas palavras com a operação “func”.



DMemory

- Memória RAM que guarda até 256 palavras (parametrizável) de 8 bits cada.
- Guarda dados fornecidos pelo bloco Registers.
- É inicializada com os valores x"F5" e x"32".
- O endereço (Addr) é o resultado do res do ALU.
- A palavra é transmitida através do RD2 do Registers (liga-se ao WD) e fica guardada no endereço (Addr) quando o WE estiver ativo.
- O RD é a leitura da palavra no endereço (Addr).




SignExtend

- Recebe uma palavra de 7 bits e “estende-a”, formando uma palavra de 8 bits.




Multiplexers 2:1

 - Existe um total de 3 multiplexers 2:1 neste diagrama de blocos.
- Um trabalha com duas palavras de 4 bits fornecidas pelo IMemory.
- Dois usam palavras de 8 bits: um recebe informação da saída RD2 do Registers e do SignExtend; o outro recebe o resultado do ALU e um valor da RAM DMemory.




DataPath

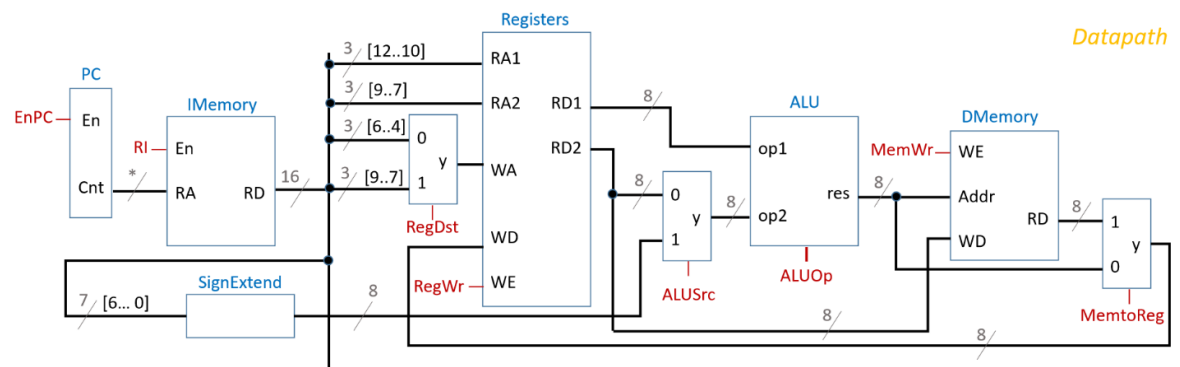- O DataPath viabiliza a ligação de todos os blocos mencionados anteriormente.
- É o bloco de execução do processador, ou seja, é o que vai efetuar as operações e o armazenamento de dados.



- As operações executáveis pelo DataPath estão distribuídas por dois tipos: Tipo I e Tipo II.

 Cada um dos tipos tem instruções repartidas de diferentes formas:



- Os primeiros 3 bits são os que definem se se trata de uma operação do Tipo I, do Tipo II ou se não se intervém, como mostra a tabela seguinte:

| <i>opcode</i> | Instrução |
|---------------|--|
| 000 | NOP – não fazer nada |
| 001 | Todas as instruções aritméticas ou lógicas (a operação a executar é definida pelo campo <i>func</i>) – Tipo I |
| 100 | ADDI - soma o conteúdo dum registo com uma constante – Tipo II |
| 110 | SW – transferir dados dum registo para a memória de dados – Tipo II |
| 111 | LW – transferir dados da memória de dados para um registo – Tipo II |

- “000” -> NOP, não realiza quaisquer operações.
- “001” -> realiza funções lógicas/aritméticas que estão contidas no bloco ALU.
- “100” -> ADDI, soma o conteúdo de um registo (*rs*) com uma constante (*address*), guardando o resultado em (*rt*). Neste caso específico, o *address* servirá como valor inteiro e não como endereço da RAM.
- “110” -> SW, lê o registo *rt* e guarda-o na memória DMemory na posição dada pelo *address*.
- “111” -> LW, lê o dado da DMemory (*rs*) na posição *address* e armazena-a no Registers na posição *rt*.
- Quando a instrução “opcode” é “001”, a instrução “func” efetuará as operações lógicas/aritméticas indicadas na tabela seguinte:

| <i>func</i> | Operação |
|-------------|--|
| 0000 | ADD – soma |
| 0001 | SUB – subtração |
| 0010 | AND |
| 0011 | OR |
| 0100 | XOR |
| 0101 | NOR |
| 0110 | MUU - multiplicação sem sinal (só é usada a metade menos significativa do resultado) |
| 0111 | MUS - multiplicação com sinal (só é usada a metade menos significativa do resultado) |
| 1000 | SLL - deslocamento lógico do registo _{<i>rs</i>} à esquerda registo _{<i>rt</i>} bits |
| 1001 | SRL - deslocamento lógico do registo _{<i>rs</i>} à direita registo _{<i>rt</i>} bits |
| 1010 | SRA - deslocamento aritmético do registo _{<i>rs</i>} à direita registo _{<i>rt</i>} bits |
| 1011 | EQ – <i>equal</i> - o resultado é 1 se registo _{<i>rs</i>} = registo _{<i>rt</i>} |
| 1100 | SLS – <i>set less than signed</i> – o resultado é 1 se <i>signed</i> (registo _{<i>rs</i>}) < <i>signed</i> (registo _{<i>rt</i>}) |
| 1101 | SLU – <i>set less than unsigned</i> – o resultado é 1 se <i>unsigned</i> (registo _{<i>rs</i>}) < <i>unsigned</i> (registo _{<i>rt</i>}) |
| 1110 | SGS – <i>set greater than signed</i> – o resultado é 1 se <i>signed</i> (registo _{<i>rs</i>}) > <i>signed</i> (registo _{<i>rt</i>}) |
| 1111 | SGU – <i>set greater than unsigned</i> – o resultado é 1 se <i>unsigned</i> (registo _{<i>rs</i>}) > <i>unsigned</i> (registo _{<i>rt</i>}) |


- Com estas tabelas já conseguimos traduzir o assembly para código de máquina.

Tradução de assembly para linguagem máquina das seguintes instruções:


| Assembly | Código de máquina |
|--------------------------|---------------------|
| LW \$0, \$1, 0 | -> 1110000010000000 |
| LW \$0, \$2, 1 | -> 1110000100000001 |
| OR \$1, \$2, \$3 | -> 0010010100110011 |
| XOR \$1, \$1, \$4 | -> 0010010011000100 |
| SW \$0, \$3, 2 | -> 1100000110000010 |
| SW \$0, \$4, 3 | -> 1100001000000011 |

Validação dos blocos


Execução do Registers

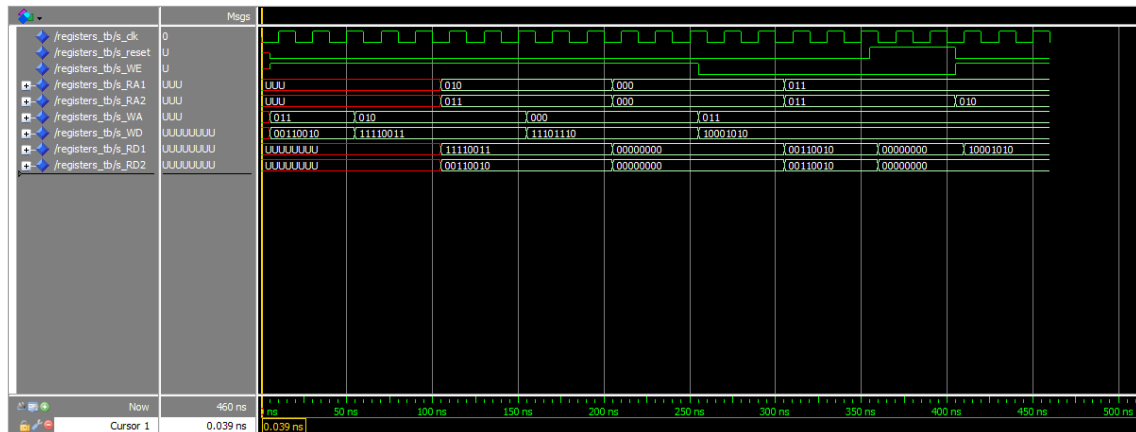

Execução do DMemory

 


Execução do ALUN

 

Execução do IMemory




Execução do PC

 


Fase 2

ControlUnit

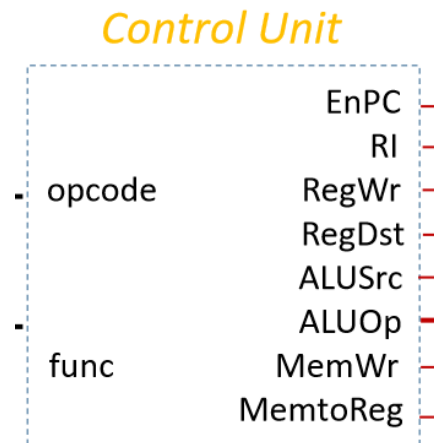- Trata-se de uma máquina de estados finitos composta por 5 estados.
- Recebe o opcode e func da IMemory e controla todo o processo com base nessas duas operações.



Máquina de estados do ControlUnit

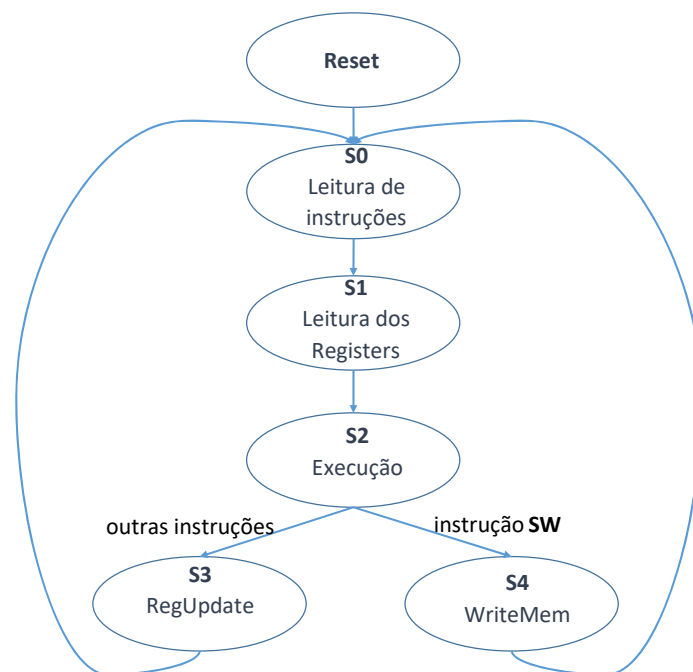

Legenda:

- Leitura de Instruções – Lê os dados da IMemory relativos à instrução a executar. Atualiza o PC. Apenas o PC e o IMemory estão ativos nesta fase.

```
when S0 =>
  EnPc <= '1';
  RI <= '1';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '0';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S1;
```

- Leitura dos Registers – Lê os conteúdos dos Registers. Este estado apenas lê conteúdos, ou seja, não tem nenhum enable ativo.

```
when S1 =>
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '0';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S2;
```

- Execução – Realiza a operação indicada pelo opcode (SW, LW, ADDI ou operações do Tipo I). Nesta fase, utilizei um case para o opcode para cada instrução acima especificada. Para este estado, criei um “case” para o opcode.

```
when "000" =>--NOP
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '0';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S0;

when "001" =>--funcoes ALU
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '1';
  ALUOp <= func;
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S3;
```

```
when "100" =>--ADDI
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '1';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S3;

when "110" =>--SW
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '1';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S4;

when "111" =>--LW
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '1';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S3;
```

- RegUpdate – Guarda o resultado no Registers (funciona com qualquer instrução, exceto a SW). Estão ativos os sinais de escrita do register e do mux que levam a informação da RAM para ser escrita no Registers.

```

when S3 =>--Regupdate
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '1';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '0';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '0';
  MemtoReg <= '1';
  reg_fstate <= S0;

```


- WriteMem – Guarda o resultado na DMemory. Este estado apenas é ativado se a instrução usada no opcode for SW (“110”). Estão ativos os sinais de escrita da RAM e do mux que levam o address até ao ALU, depois de ter passado pelo SingExtend.

```

when S4 =>--WriteMem
  EnPc <= '0';
  RI <= '0';
  RegWr <= '0';
  RegDst <= '0';
  ALUSrc <= '1';
  ALUOp <= "0000";
  MemWr <= '1';
  MemtoReg <= '0';
  reg_fstate <= S0;

```


Execução do ControlUnit

 

Fase 3

- Nesta terceira fase, procedi à junção do bloco DataPath com o bloco ControlUnit, finalizando assim o processador.
- O bloco do processador terá apenas duas entradas, o clock e o reset global. O resto dos sinais são apenas as interligações entre os blocos ControlUnit e DataPath.
- O reset global elimina o conteúdo dos registos e coloca o PC a 0.

Execução do Processador

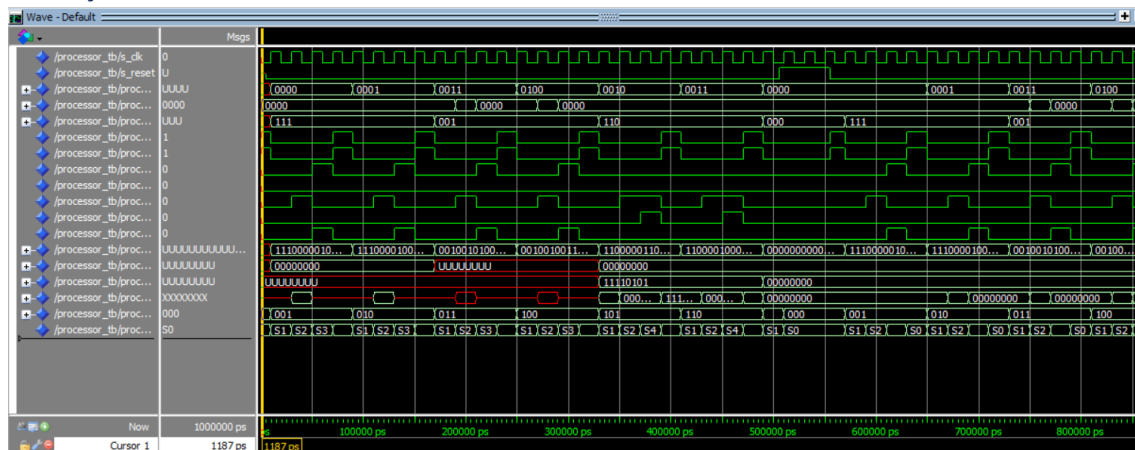


Fase4

- Nesta última fase, adicionei uma nova instrução, a BNE (branch or not equal)
- Esta instrução é ativada quando o opcode for 011 e é uma instrução do Tipo II.
- Esta instrução irá ativar a instrução “1011” do func para comparar os dois registos escolhidos.
- Se os registos escolhidos forem iguais, ou seja, se o “res” do ALU for igual a “00000001”, então, o contador irá saltar o número igual de instruções dado pelo address.

Planeamento

Nesta última fase, comecei por criar um bloco ao qual dei nome de PC_acre. Este bloco ira receber o res (output do ALU), o output do SignExtend e um enable que será ativado pelo ControlUnit assim que for ativada esta instrução. Como saída apenas possuí uma que irá estar ligada ao PC, permitindo assim fazer o “salto” de “address” instruções. O PC irá receber um aumento “address” se a saída “res” do ALU for igual a “00000001” e se o enable do PC_acre estiver ativo. Caso contrário o PC irá receber “0” como valor do PC_acre.

Execução da fase 4

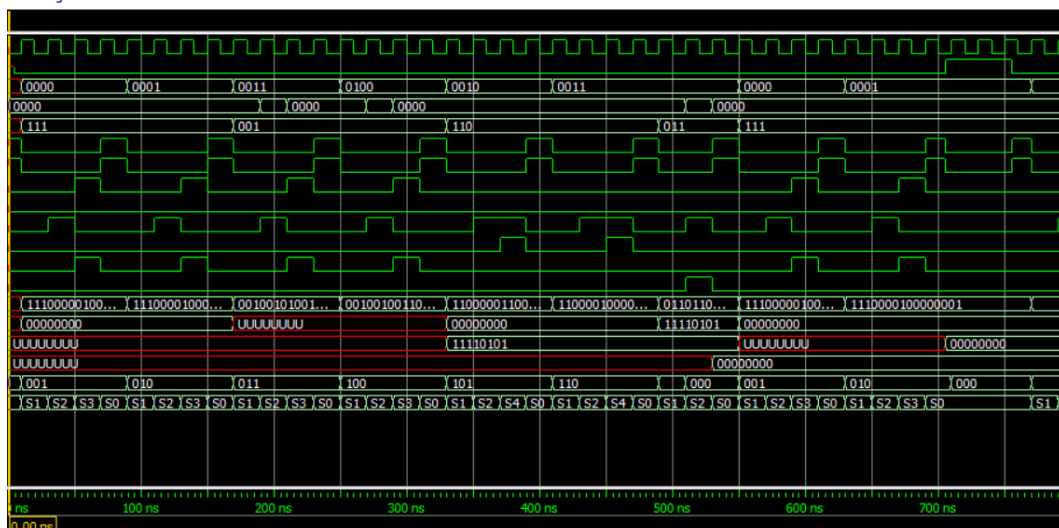

Conclusão

A meu ver, este projeto foi ao encontro de todos os objetivos propostos. Instanciei os blocos pedidos, testei cada bloco individualmente para ter a certeza que todos estavam a funcionar devidamente. Finalmente juntei todos os blocos como demonstra a figura dada no enunciado do projeto finalizando a fase 1. Na fase 2 concebi uma máquina de estados que compila e funciona como era esperado. Na fase 3 fiz a junção do Datapath da fase 1 com a máquina de estados da fase 2. Finalmente na fase 4 modifiquei o processador de forma a aceitar a nova instrução pedida no enunciado. Nesta última parte alguns resultados não deram como era esperado.

Em relação à autoavaliação, acho que mereço um 16 pois houve resultados que não deram conforme o esperado.